


RECEPTOR CONVERSIÓN DIRECTA EA3GHS007

Eduardo Alonso, EA3GHS


<http://usuarios.lycos.es/ea3ghs/qrp>


DIC/2006

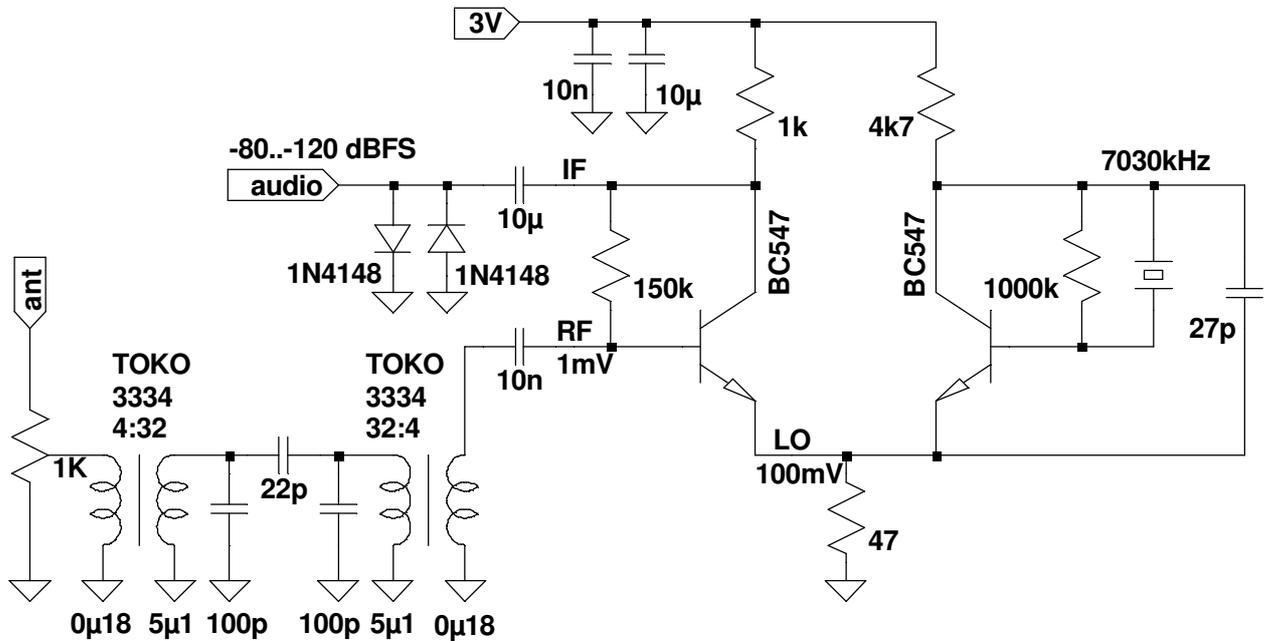RECEPTOR CONVERSIÓN DIRECTA EA3GHS007 MEZCLADOR A TRANSISTOR DIC/2006



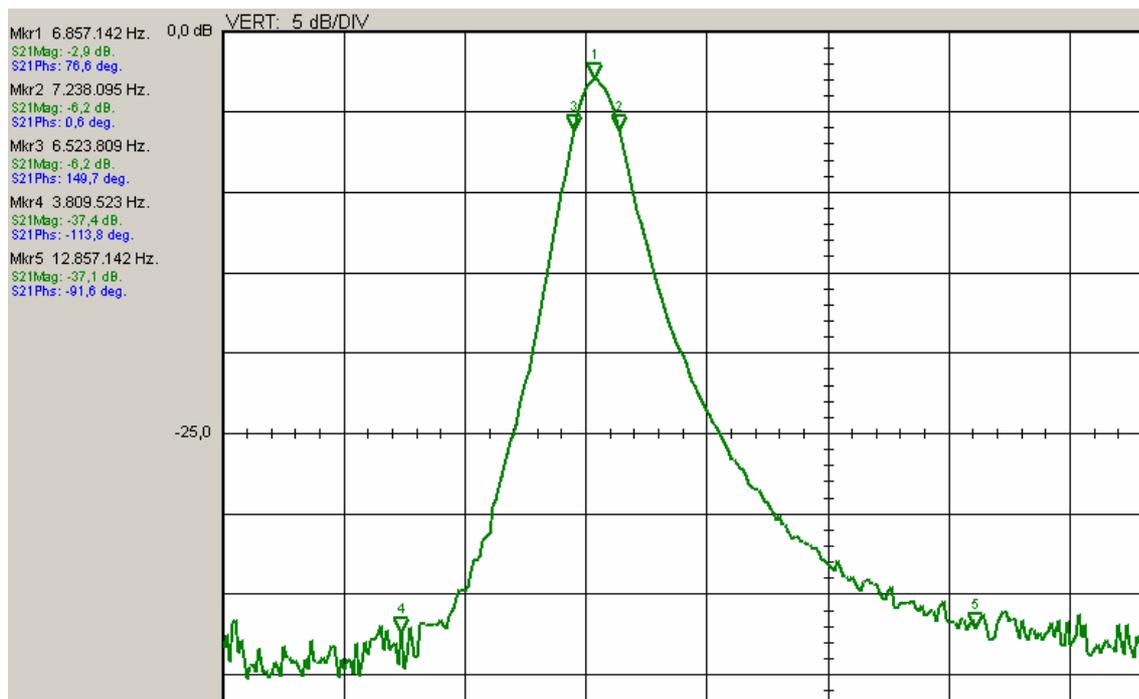Respuesta del filtro pasobanda con dos TOKOs 3334:



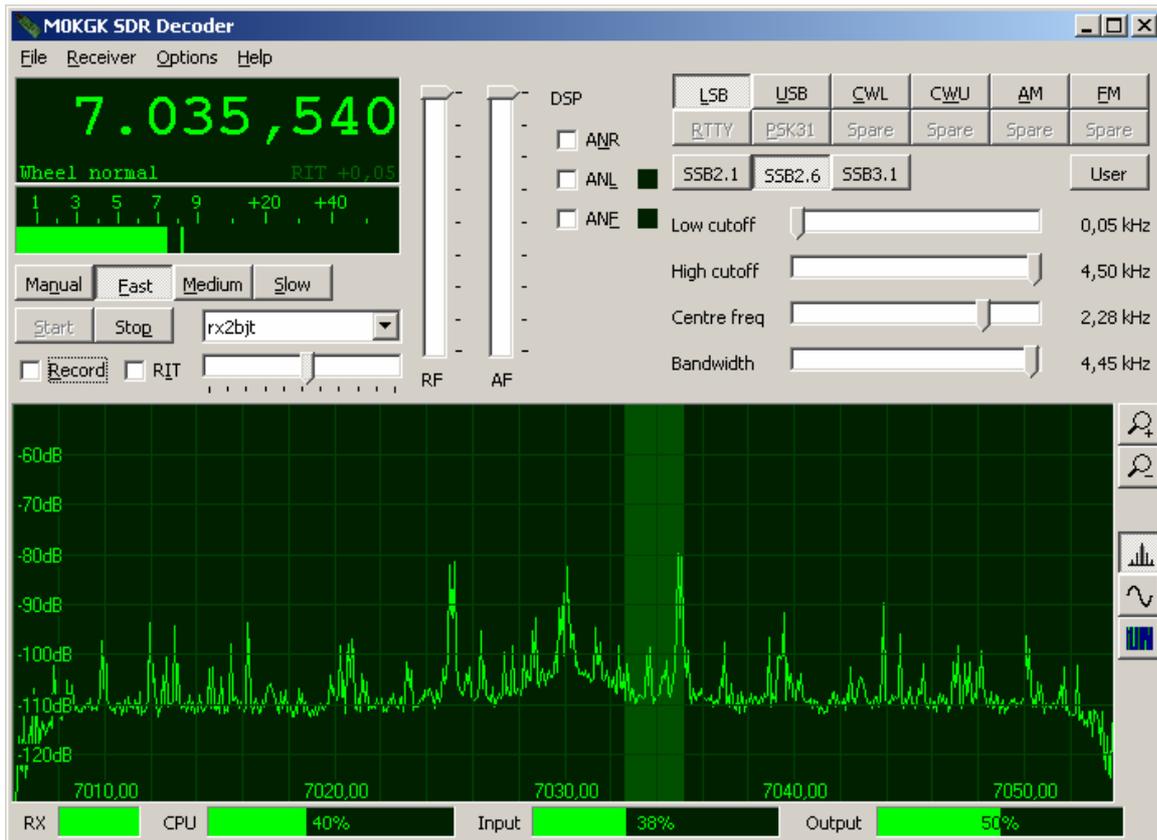

Temas pendientes:

- corrientes de polarización
- niveles de tensión
- esquema en bloques de lo que no se ve
- niveles de señal que cabe esperar en cada punto
- nivel de salida del oscilador, contenido armonico
- nivel de compresion del preamplificador
- Revisar diseño filtro pasobanda

